

Автор: Орлов В.А. Изд.: Интеллект-Центр, 2022 г. Серия: Единый государственный экзамен Жанр: ЕГЭ. Физика.
<https://intellektcenter.ru/goods/Orlov-V-A-Hannanov-N-K-Fizika-eGe-2022-Gotovimsya-k-itogovoj-attestaci>
<https://www.litres.ru/vladimir-alekseevich/fizika-edinyy-gosudarstvennyy-ekzamen-gotovi-63943806/>

Автор: Орлов В.А. Изд.: Интеллект-Центр, 2022 г. Серия: Единый государственный экзамен Жанр: ЕГЭ. Физика.
<https://intellektcenter.ru/goods/Orlov-V-A-Hannanov-N-K-Fizika-eGe-2022-Gotovimsya-k-itogovoj-attestaci>
<https://www.litres.ru/vladimir-alekseevich/fizika-edinyy-gosudarstvennyy-ekzamen-gotovi-63943806/>

Н.К. Ханинов, В.А. Орлов

ФИЗИКА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

ГОТОВИМСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Электронное издание



Москва
Издательство «Интеллект-Центр»

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ

Десятичные приставки

| Наименование | Обозначение | Множитель | Наименование | Обозначение | Множитель |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| гига | Г | 10^9 | санти | с | 10^{-2} |
| мега | М | 10^6 | милли | м | 10^{-3} |
| кило | к | 10^3 | микро | мк | 10^{-6} |
| гекто | г | 10^2 | нано | н | 10^{-9} |
| деки | д | 10^{-1} | пико | п | 10^{-12} |

Константы

| | |
|--|--|
| Число π | $\pi = 3,14$ |
| Ускорение свободного падения на Земле | $g = 10 \text{ м/с}^2$ |
| Гравитационная постоянная | $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$ |
| Универсальная газовая постоянная | $R = 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$ |
| Постоянная Больцмана | $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$ |
| Постоянная Авогадро | $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ |
| Скорость света в вакууме | $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$ |
| Коэффициент пропорциональности в законе Кулона | $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$ |
| Модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) | $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ |
| Постоянная Планка | $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ |

Соотношение между различными единицами

| | |
|--------------------------------------|---|
| Температура | $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Атомная единица массы | $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$ |
| 1 атомная единица массы эквивалентна | 931,5 МэВ |
| 1 электронвольт | $1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$ |

Масса частиц

| | |
|-----------|--|
| Электрона | $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$ |
| Протона | $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$ |
| Нейтрона | $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$ |

Плотность

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Воды | 1000 кг/м ³ |
| Древесины (сосна) | 400 кг/м ³ |
| Керосина | 800 кг/м ³ |
| Подсолнечного масла | 900 кг/м ³ |
| Алюминия | 2700 кг/м ³ |
| Железа | 7800 кг/м ³ |
| Ртути | 13 600 кг/м ³ |

Удельная теплоёмкость

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Воды | 4,2 · 10 ³ Дж/(кг · К) |
| Льда | 2,1 · 10 ³ Дж/(кг · К) |
| Железа | 460 Дж/(кг · К) |
| Свинца | 130 Дж/(кг · К) |
| Алюминия | 900 Дж/(кг · К) |
| Меди | 380 Дж/(кг · К) |
| Чугуна | 500 Дж/(кг · К) |

Удельная теплота

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Парообразования воды | 2,3 · 10 ⁶ Дж/кг |
| Плавления свинца | 2,5 · 10 ⁴ Дж/кг |
| Плавления льда | 3,3 · 10 ⁵ Дж/кг |

Нормальные условия

| | |
|-------------|--------------------|
| Давление | 10 ⁵ Па |
| Температура | 0 °C |

Молярная масса

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Азота | 28 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Аргона | 40 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Водорода | 2 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Воздуха | 29 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Воды | 18 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Гелия | 4 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Кислорода | 32 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Лития | 6 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Неона | 20 · 10 ⁻³ кг/моль |
| Углекислого газа | 44 · 10 ⁻³ кг/моль |


ЗАДАНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО ОТВЕТА, СОПОСТАВЛЕНИЕ И МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР (задания № 1–22 в вариантах КИМ ЕГЭ)

Тематический блок № 11 «Электромагнитные колебания и волны»

Ученику на заметку

Кодификатор элементов содержания по данной теме требует знания следующих понятий по данной теме.

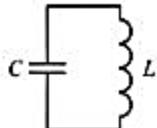1. Идеальный колебательный контур с конденсатором емкости C и катушкой с индуктивностью L .



2. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре, приводящие к гармоническим колебаниям заряда на каждой из пластин конденсатора

$$q = q_m \cos(\omega t + \phi_0),$$

где q_m – максимальный заряд на пластине или амплитуда заряда, $\omega = 2\pi/T$ – циклическая частота, ϕ_0 – начальная фаза.

3. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока через катушку в колебательном контуре при ее изменениях по гармоническому закону

$$i = q' = -\omega q_m \sin(\omega t + \phi_0) = -I_m \sin(\omega t + \phi_0).$$

4. Формула Томсона

$$T = 2\pi\sqrt{LC}.$$


5. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре

$$W = \frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C} = \frac{LI_{\max}^2}{2} = \frac{q_{\max}^2}{2C}.$$

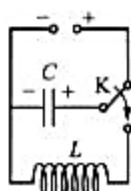6. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс.
7. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии
8. Свойства электромагнитных волн в вакууме ($c = \lambda\nu$). Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{c}$.
9. Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.

Эти знания могут проверяться в заданиях самого разного типа. Ниже приведен один из типов таких заданий.

Конденсатор колебательного контура **длительное время** подключен к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент $t = 0$ переключатель K переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого (T – период колебаний). Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



| Графики | Физические величины |
|---|--|
|  A  B | 1) Сила тока в катушке 2) Энергия магнитного поля катушки 3) Энергия электрического поля конденсатора 4) Заряд правой обкладки конденсатора |

Ответ:

| | |
|---|---|
| A | B |
|---|---|

Понятие резонанса в колебательном контуре (п. 6) предполагает, наличие неидеальности в контуре, то есть наличие резистора или сопротивления проводов катушки, а также включение в контур генератора незатухающих колебаний, на выходных клеммах которого поддерживается синусоидальное напряжение постоянной амплитуды $U(t) = U_0 \cos \omega_0 t$. Генератор является аналогом внешней вынуждающей силы при рассмотрении резонанса в механических колебательных системах. Амплитуда установившихся вынужденных колебаний в контуре максимальна, когда ω_0 совпадает с циклической частотой в соответствующем идеальном колебательном контуре, т.е.

$$\omega_{\text{рез}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Понятия п. 7 напрямую связаны с темой «Явление электромагнитной индукции», где показывается, что при вращении в однородном магнитном поле с индукцией \vec{B} рамки из n витков провода площадью S с угловой скоростью ω в ней возникает ЭДС индукции, меняющаяся по закону

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = n\omega BS \cos(\omega t + \phi_0) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t + \phi_0).$$

Это явление лежит в основе выработки электроэнергии на электростанциях. Для уменьшения тепловых потерь в проводах при транспортировке электроэнергии по линиям электропередач используются повышающие и понижающие трансформаторы, действие которых также основано на явлении электромагнитной индукции (коэффициент трансформации зависит от соотношения числа витков в первичной и вторичной обмотках $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$). При подаче напряжения, меняющегося по гармоническому закону, тепловая мощность на резисторе меняется в течение каждого периода. Для упрощения вычислений тепловой мощности P в цепях переменного тока, меняющегося по гармоническому закону, используют понятие действующего напряжения

$$\mathcal{E}_d = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}},$$

которое позволяет вычислять мощность по формулам аналогичным формуле для цепей постоянного тока $P = \mathcal{E}_d^2/R$. При подключении к источнику переменного напряжения конденсатора или идеальной катушки последовательно с резистором амплитуда силы тока при ее синусоидальном изменении зависит от частоты изменения напряжения. В цепи с конденсатором при малых частотах амплитуду силы тока можно рассчитать, вводя понятие «емкостное сопротивление» $R_C = 1/\omega C$. В цепи с катушкой при больших частотах амплитуду силы тока можно рассчитать, вводя понятие «индуктивное сопротивление» $R_L = L\omega$.

П. 9 предполагает знание взаимного расположения электромагнитных волн, излучаемых различными источниками, на шкале длин волн (длина волны возрастает в ряду гамма–рентген–ультрафиолет–фиолетовый–синий–голубой–зеленый–желтый–оранжевый–красный–инфракрасный–радио) или частот.

11.1. Учитель собрал цепь, представленную на рис. 1, соединив последовательно катушку с конденсатором и резистором. Сначала конденсатор был подключен к источнику напряжения (двухпозиционный переключатель в положении «вверх»), затем отключен от источника питания и соединен в катушкой (переключатель в положении «вниз»). Напряжение на катушке индуктивности измеряется цифровым датчиком напряжения, подсоединенным к ноутбуку. На экране компьютера получена картина, показанная на рис. 2. Затем учитель повторил все действия, предварительно вынув из катушки сердечник. На экране компьютера получена кривая, показанная на рис. 3.

Выберите два правильных утверждения.

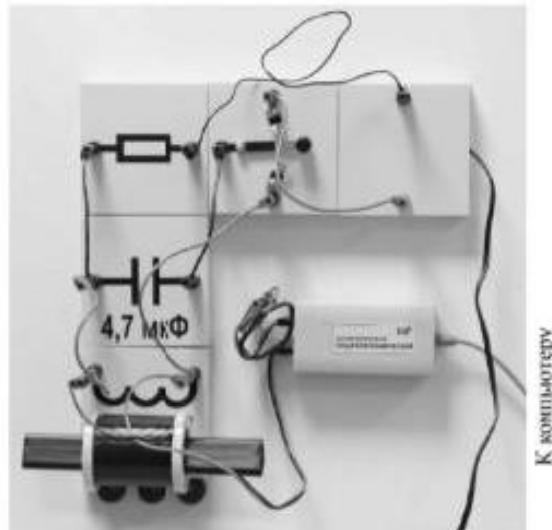


Рис. 1

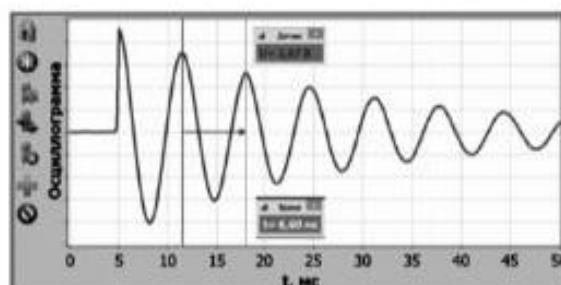


Рис. 2

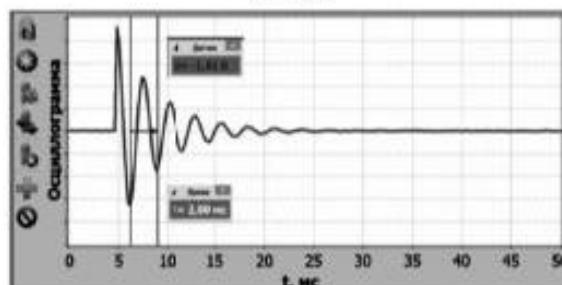


Рис. 3

На данной установке изучались:

- 1) автоколебательный процесс в генераторе;
- 2) вынужденные электромагнитные колебания;
- 3) явление электромагнитной индукции;
- 4) свободные электромагнитные колебания;
- 5) влияние индуктивности катушки на период колебаний в колебательном контуре.

Ответ:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

11.2. Установите соответствие между закономерностью, наблюданной в конкретной установке, и названием электромагнитного явления, используемым при объяснении наблюдавшихся на установке закономерностей.

| Наблюданная закономерность | Явление, используемое для объяснения закономерности |
|---|--|
| A) В колебательном контуре в ходе разрядки конденсатора ток исчезает не сразу | 1) Термосперонная эмиссия 2) Электромагнитная индукция 3) Электростатическая индукция 4) Самоиндукция 5) Излучение электромагнитных волн |
| Б) Максимальное значение тока, наблюдаемого в замкнутой катушке при удалении от нее магнита, растет с увеличением скорости движения магнита | |

Ответ:

| | |
|---|---|
| A | B |
| | |

11.3. В колебательном контуре в начальный момент времени напряжение на конденсаторе максимально. Период колебаний равен 2 мкс. Через какой промежуток времени напряжение на конденсаторе станет равным нулю?

Ответ: _____ мкс

11.4. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора. В нём наблюдаются гармонические электромагнитные колебания с периодом $T = 5$ мс. В начальный момент времени заряд конденсатора максимальен и равен $4 \cdot 10^{-6}$ Кл. Каков будет заряд конденсатора через $t = 2,5$ мс?

Ответ: _____ мкКл

11.5. При положении ключа в положении 1 период электромагнитных колебаний равен 1 мкс (см. рисунок). Каким станет период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если ключ K перевести из положения 1 в положение 2?

Ответ: _____ мкс

11.6. Каково отношение частот v_1/v_2 собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок) при положении ключа K в позиции 1 и в позиции 2?

Ответ: _____




11.7. Конденсатор заряжают до одинакового напряжения и соединяют один раз на катушку с индуктивностью L , а второй раз на катушку с индуктивностью $4L$ (см. рисунок). Омическим сопротивлением проводов катушки можно пренебречь.

Как во втором случае изменятся частота колебаний и амплитуда тока, протекающего через катушку в ходе возникающих электромагнитных колебаний?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

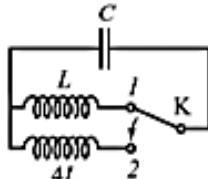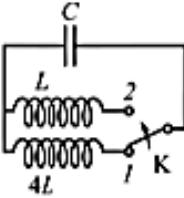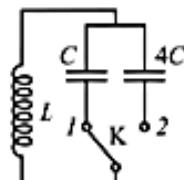- 1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



11.8. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с индуктивностями $L_1 = 1$ мГн и $L_2 = 2$ мГн, а также два конденсатора, емкости которых $C_1 = 30$ пФ и $C_2 = 40$ пФ. Поставьте в соответствие набор из двух деталей для контуров с наибольшей и наименьшей частотами собственных колебаний.

| Частота эм колебаний в контуре | Состав контура |
|----------------------------------|--|
| A) Минимально возможная частота | 1) L_1 и C_1 |
| Б) Максимально возможная частота | 2) L_1 и C_2 3) L_2 и C_2 4) L_2 и C_1 |

Ответ:

А Б

11.9. Конденсатор колебательного контура заряжают от источника постоянного напряжения, а затем замыкают на катушки с различными индуктивностями: L_1 , L_2 , L_3 . Как изменяются параметры гармонических колебаний в колебательном контуре при уменьшении индуктивности катушек $L_1 > L_2 > L_3$?


Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Амплитуда колебаний заряда конденсатора | Частота колебаний | Амплитуда колебаний силы тока |
|---|-------------------|-------------------------------|
| | | |

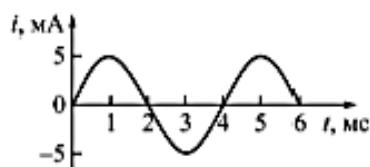11.10. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре, состоящем из последовательно соединенных конденсатора и катушки, индуктивность которой равна 0,2 Гн. Чему равно максимальное значение энергии магнитного поля катушки?



Ответ: _____ мДж


11.11. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

| $t, 10^{-6}$ с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|-----|------|---|-------|------|-------|---|------|-----|------|
| $q, 10^{-6}$ Кл | 2,0 | 1,42 | 0 | -1,42 | -2,0 | -1,42 | 0 | 1,42 | 2,0 | 1,42 |

Вычислите индуктивность катушки контура, если емкость конденсатора равна 50 пФ. Ответ округлить до целых.

Ответ: _____ мГн

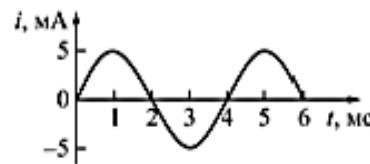11.12. График зависимости силы тока i от времени t при свободных гармонических колебаниях в колебательном контуре показан на рисунке. Каким станет период свободных колебаний в контуре, если конденсатор в этом контуре заменить на конденсатор в четыре раза меньшей ёмкости?



Ответ: _____ мс

11.13. Зависимость заряда на пластинках конденсатора от времени в идеальном колебательном контуре представлена формулой (все величины выражены в СИ)

$$q(t) = 4 \cdot 10^{-4} \cdot \cos(4000t).$$

Индуктивностью катушки в контуре 2 мГн.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени в условиях данной задачи. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| Физические величины | Формулы |
|--|---|
| А) Сила тока в колебательном контуре Б) Энергия магнитного поля катушки | 1) $1,6 \cdot \cos(4000t + \pi/2)$ 2) $32 \cdot \sin(4000t)$ 3) $2,56 \cdot 10^{-3} \cdot \sin^2(4000t)$ 4) $2,56 \cdot 10^{-3} \cdot \cos^2(4000t)$ |

Ответ:

| | |
|---|---|
| A | B |
| | |

11.14. При свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре максимальная сила тока через катушку равна I . Известна ёмкость конденсатора C и индуктивность катушки L . Как, зная эти три величины, выразить максимальный заряд на конденсаторе и максимальную энергию конденсатора в ходе колебаний. Установите соответствие между названиями рассчитываемых физических величин и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Сопротивлением контура пренебречь.

| Физические величины | Формулы |
|---|---|
| А) максимальный заряд пластины конденсатора Б) максимальная энергия электрического поля конденсатора | 1) $\frac{I}{\sqrt{LC}}$ 2) $\frac{CI^2}{2}$ 3) $\frac{LI^2}{2}$ 4) $I\sqrt{LC}$ |

Ответ:

| | |
|---|---|
| A | B |
| | |

11.15. В двух идеальных колебательных контурах происходят незатухающие электромагнитные колебания. Максимальное значение заряда конденсатора во втором контуре равно 6 мКл. Амплитуда колебаний силы тока в первом контуре в 2 раза меньше, а период его колебаний в 3 раза меньше, чем во втором контуре. Определите максимальное значение заряда конденсатора в первом контуре.

Ответ: _____ мКл

11.16. В двух колебательных контурах происходят свободные незатухающие гармонические колебания с периодами 90 нс и 30 нс в первом и втором контурах, соответственно.

В контурах совпадают индуктивности катушек и максимальный заряд на пластинах конденсаторов. Во сколько раз амплитудное значение силы тока во втором контуре больше, чем в первом?

Ответ: _____ раз(а)

11.17. Выберите в каких из двух приведенных случаев вокруг описанного объекта в пространстве возникает электромагнитная волна.

- 1) По проводнику течет переменный ток.
- 2) По проводнику течет постоянный ток.
- 3) Заряженная частица движется равномерно и прямолинейно.
- 4) Заряженная частица движется равномерно по дуге окружности.
- 5) Магнит движется прямолинейно и равномерно.

Ответ:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

11.18. Выберите два верных утверждения о вкладе ученых в развитие представлений электродинамики об излучении электромагнитных волн.

- 1) Максвелл, опираясь на эксперименты Фарадея по исследованию электромагнитной индукции, теоретически предсказал существование электромагнитных волн.
- 2) Герц, опираясь на теоретические предсказания Максвелла, обнаружил электромагнитные волны экспериментально.
- 3) Максвелл, опираясь на эксперименты Герца по исследованию электромагнитных волн, создал теорию их распространения в вакууме.
- 4) Фарадей, опираясь на эксперименты Герца по изучению электромагнитных волн, открыл явление электромагнитной индукции.
- 5) Герц, опираясь на закон электромагнитной индукции Фарадея, теоретически получил значение скорости распространения электромагнитных волн.

Ответ:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

11.19. Выберите два верных утверждения о взаимном расположении векторов скорости распространения электромагнитных волн, магнитной индукции и напряженности электрического поля в распространяющейся волне.

- 1) $\vec{B} \parallel \vec{E}$.
- 2) $\vec{B} \perp \vec{E}$.
- 3) $\vec{v} \perp \vec{E}$.
- 4) $\vec{E} \parallel \vec{v}$.
- 5) $\vec{v} \parallel \vec{B}$.

Ответ:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

11.20. Выберите среди приведённых примеров электромагнитные излучения с максимальной и минимальной длиной волн:

- 1) рентгеновское;
- 2) ультрафиолетовое;
- 3) инфракрасное;
- 4) видимое;
- 5) радиоволны.

Ответ:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

11.21. При настройке контура радиопередатчика его индуктивность увеличили. Как при этом изменятся следующие величины: частота излучаемых волн, длина волны излучения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Частота излучаемых волн | Длина волны излучения |
|-------------------------|-----------------------|
| | |

11.22. Выберите 2 верных утверждения среди 5 приведенных. Повышающий трансформатор на электростанциях используется для повышения:

- 1) силы тока в линиях электропередач;
- 2) частоты передаваемого напряжения;
- 3) периода колебаний передаваемого напряжения;
- 4) доли энергии доставляемой до потребителя;
- 5) напряжения в линиях электропередач.


Ответ:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

11.23. Напряжение на выходных клеммах генератора меняется по закону $U(t) = 280 \cos 100t$. Чему равно действующее значение напряжения в этом случае (ответ округлить до целых)?

Ответ: _____ В

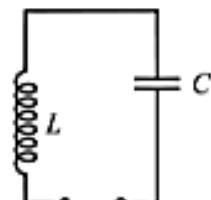11.24. Напряжение на конденсаторе в цепи (см. рисунок) меняется по закону $U_C = U_0 \cos \omega t$, где $U_0 = 314$ В, $\omega = 2000\pi$ с⁻¹. Определите период колебаний напряжения.



Ответ: _____ с

11.25. Емкость конденсатора, включенного в цепь переменного тока, равна 6 мкФ. Уравнение колебаний напряжения на конденсаторе имеет вид: $U = 50 \cos (1 \cdot 10^3 t)$, где все величины выражены в СИ. Найдите амплитуду силы тока.

Ответ: _____ А

Часть II

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА




ЗАДАНИЯ, ПРОВЕРЯЮЩИЕ УМЕНИЕ ДАТЬ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС


39. В колебательный контур помимо катушки и конденсатора включен источник переменного напряжения, на выходных клеммах которого напряжение имеет амплитуду U_0 и меняется с частотой v по гармоническому закону. Ученик постепенно уменьшал индуктивность катушки от максимального значения L_{\max} до минимального L_{\min} , вынимая сердечник из катушки и не меняя ёмкость конденсатора. Оказалось при этом, что амплитуда силы тока в контуре всё время возрастает. Объясните такую закономерность, опираясь на известные законы электродинамики.

ЗАДАНИЯ, ПРОВЕРЯЮЩИЕ УМЕНИЕ ДАТЬ РАЗВЕРНУТОЕ РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ЗАДАЧИ

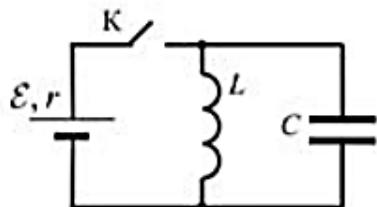82. В электрической цепи, показанной на рисунке, ключ К длительное время замкнут, $\mathcal{E} = 6 \text{ В}$, $r = 2 \text{ Ом}$, $L = 1 \text{ мГн}$. В момент $t = 0$ ключ К размыкают. Амплитуда напряжения на конденсаторе в ходе возникших в контуре электромагнитных колебаний равна $2\mathcal{E}$. В какой момент времени напряжение на конденсаторе в первый раз достигнет значения \mathcal{E} ? Сопротивлением проводов и активным сопротивлением катушки индуктивности пренебречь.



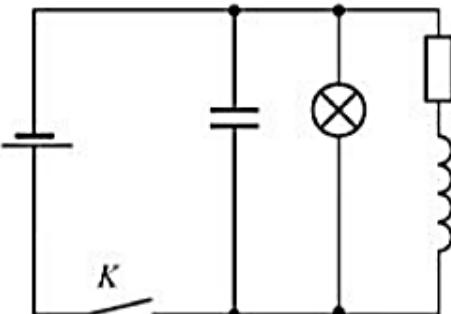83. Ключ К, лампа накаливания с сопротивлением 16 Ом, резистор сопротивлением 4 Ом, конденсатор емкостью 2 мФ и катушка с индуктивностью 0,2 Гн и с малым сопротивлением подключены к источнику тока с ЭДС 24 В и внутренним сопротивлением 0,8 Ом так, как показано на рисунке. Ключ первоначально замкнут. Какое суммарное количество теплоты выделится на лампочке и на резисторе после размыкания ключа К?



84. В колебательном контуре радиоприемника используется плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами которого $d = 1 \text{ мм}$, и катушка, индуктивность которой $L = 3 \text{ мкГн}$. При приеме радиоприёмником радиоволны с длиной волны $\lambda = 500 \text{ м}$ в контуре возникают вынужденные колебания, в ходе которых максимальная напряжённость электрического поля конденсатора достигает значения $E_{\max} = 3 \text{ В/м}$. Какой величины достигает максимальная сила тока в катушке индуктивности в ходе такой работы радиоприемника?

85. В модели радиоприемника использован колебательный контур с катушкой индуктивностью $L = 3 \text{ мкГн}$ и плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами $d = 0,5 \text{ мм}$. Чему равно максимальное значение напряжённости электрического поля в конденсаторе в процессе приема синусоидального радиосигнала с длиной волны $\lambda = 1000 \text{ м}$, если в колебательном контуре величина максимального тока через катушку $I_{\max} = 0,4 \text{ мА}$?

Автор: Орлов В.А. Изд.: Интеллект-Центр, 2022 г. Серия: Единый государственный экзамен Жанр: ЕГЭ. Физика.
<https://intellektcenter.ru/goods/Orlov-V-A-Hannanov-N-K-Fizika-eGe-2022-Gotovimsya-k-itogovoj-attestaci>
<https://www.litres.ru/vladimir-alekseevich/fizika-edinyy-gosudarstvennyy-ekzamen-gotovi-63943806/>

СЕРИЯ ПОСОБИЙ

Единый Государственный Экзамен



#EGZuchebnik2022

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»
предлагает серию пособий
«Готовимся к итоговой аттестации»:

РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

МАТЕМАТИКА. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ФИЗИКА

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ИНФОРМАТИКА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Каждый из предлагаемых предметных сборников предназначен для подготовки выпускников 2022 года к экзамену и включает: теоретические и справочные материалы, методические рекомендации, образцы решений и необходимое для оптимальной подготовки количество заданий, а также ответы ко всем заданиям.

Использование этих сборников создаёт основной фундамент подготовки к ЕГЭ, обеспечивает возможность эффективно повторять материал и готовиться к выпускным экзаменам.

Каждый предметный сборник включает новые варианты в формате ЕГЭ, ответы, решения и критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Эти сборники обеспечивают эффективный тренинг в формате предстоящего экзамена.



www.intellektcentre.ru

Мы в соц. сетях:  vk.com/intellektcentre  [@intellektcentre](https://www.instagram.com/intellektcentre)

По вопросам оптовых закупок и заключения договоров
обращайтесь по тел./факсу: + 7 (495) 660-34-53

Ждём Ваших писем: 125445, Москва, ул. Смольная, д. 24А,
этаж 6, ком. 24
e-mail: intellect@izentr.ru